

# Architektura systemów komputerowych

## *Dokumentacja*


Temat: 1 Port 8-bitowy z programowanymi wyjściami czasowymi  
o następujących funkcjach: generacja impulsu o ustalonym czasie  
trwania (1ms-10s) lub o ustalonej częstotliwości (1kHz-0.1Hz).

Wykonali:  
Marcin Brach  
GR. 25I P1


 
## Katedra Informatyki Technicznej E-5

Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy projektowanego modułu. Port składa się z ośmiu 16 bitowych rejestrów R do których przekazywana jest informacja z demultipleksera o rodzaju generowanego impulsu - *dane(1-0)*, i jego wartości - *dane(15-2)*. Na wyjściu każdego z rejestrów znajduje się układ generujący przebieg o określonej częstotliwości -  $\square\square$ , lub o określonym czasie trwania -  $\square\square$  wygenerowany przebieg znajduje się na wyjściu wy(7-0) w zależności od tego do którego rejestru została wczytana wartość o pożądanym przebiegu. Wybór tego rejestru odbywa się za pomocą wejścia *dane(31-24)* które stanowi wejście adresowe demultipleksera, rejestry są wybierane za pomocą kodu 1 z n (1 z 8). Cały układ jest wyzwany poziomem wysokim, zapis do rejestrów jest możliwy tylko gdy sygnał zapisu *WR* i *CS (chipselect)* jest w poziomie wysokim.



**Rysunek 2 Organizacja szyny wejściowej dane**

Dane można wczytywać do rejestrów tylko za pomocą organizacji przedstawionej na rysunku 2.

Bity odpowiadające za rodzaj operacji to:

- 00 – na wyjściu jest poziom niski.
- 01 – generacja impulsu o określonym czasie trwania.
- 10 – generacja impulsu o określonej częstotliwości.
- 11 – na wyjściu jest poziom niski.

Na wyjściu układu można otrzymać przebieg o określonym czasie trwania z zakresu 1ms - 10s, oraz przebieg o określonej częstotliwości z zakresu 1kHz-0.1Hz. Poniższa tabela przedstawia przykładowe wartości danych przesyłanych na szynę *dane(15-2)*:

Lp.	Wartości HEX:	Czas [s]:	Częstotliwość [Hz]:
1	1	0.001	1000
2	2	0.002	999.9
3	3	0.003	999.8
4	4	0.004	999.7
5	5	0.005	999.6
6	6	0.006	999.5
7	7	0.007	999.4
8	8	0.008	999.3
9	9	0.009	999.2
10	A	0.01	999.1
11	B	0.011	999
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
9989	2705	9.989	1.2
9990	2706	9.99	1.1
9991	2707	9.991	1
9992	2708	9.992	0.9
9993	2709	9.993	0.8
9994	270A	9.994	0.7
9995	270B	9.995	0.6
9996	270C	9.996	0.5
9997	270D	9.997	0.4
9998	270E	9.998	0.3
9999	270F	9.999	0.2
10000	2710	10	0.1

Wraz ze wzrostem podawanych wartości na *dane(15-2)* czas rośnie od 0,001s (1ms) do 10s, a częstotliwość maleje od 1000Hz (1kHz) do 0.1Hz.

# Katedra Informatyki Technicznej E-5

## 3. Kod modułu w języku vhdl

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
entity uklad8 is
    port(
        dane          : in std_logic_vector(31 downto 0);
        clk            : in std_logic;
        wr             : in std_logic;
        chipselect     : in std_logic;
        wy             : out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
end uklad8;
architecture RTL of uklad8 is
    signal ms: std_logic;
    signal w0: std_logic;
    signal w1: std_logic;
    signal w2: std_logic;
    signal w3: std_logic;
    signal w4: std_logic;
    signal w5: std_logic;
    signal w6: std_logic;
    signal w7: std_logic;
    signal wy_rej0: std_logic_vector(15 downto 0);
    signal wy_rej1: std_logic_vector(15 downto 0);
    signal wy_rej2: std_logic_vector(15 downto 0);
    signal wy_rej3: std_logic_vector(15 downto 0);
    signal wy_rej4: std_logic_vector(15 downto 0);
    signal wy_rej5: std_logic_vector(15 downto 0);
    signal wy_rej6: std_logic_vector(15 downto 0);
    signal wy_rej7: std_logic_vector(15 downto 0);
    Begin
    process(clk)
        variable x: integer range 0 to 50000;
    begin
        if(clk'event and clk='1') then
            ms<='0';
            x:=x+1;
        end if;
        if (x=50000) then
            x:=0;
            ms<='1';
        end if;
    end process;
    process(clk,wr,chipselect,dane,ms,w0,w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,wy_rej0,wy_rej1,wy_rej2,wy_rej3,wy_rej4,wy_rej5,wy_rej6,wy_rej7) is
        variable rej0: std_logic_vector(15 downto 0);
        variable rej1: std_logic_vector(15 downto 0);
        variable rej2: std_logic_vector(15 downto 0);
        variable rej3: std_logic_vector(15 downto 0);
        variable rej4: std_logic_vector(15 downto 0);
        variable rej5: std_logic_vector(15 downto 0);
        variable rej6: std_logic_vector(15 downto 0);
        variable rej7: std_logic_vector(15 downto 0);
        variable y: integer range 0 to 10000;
        variable y1: integer range 0 to 10000;
        variable y2: integer range 0 to 10000;
        variable y3: integer range 0 to 10000;
        variable y4: integer range 0 to 10000;
        variable y5: integer range 0 to 10000;
        variable y6: integer range 0 to 10000;
        variable y7: integer range 0 to 10000;
        variable y8: integer range 0 to 10000;
        variable y9: integer range 0 to 10000;
        variable y10: integer range 0 to 10000;
        variable y11: integer range 0 to 10000;
        variable y12: integer range 0 to 10000;
        variable y13: integer range 0 to 10000;
        variable y14: integer range 0 to 10000;
        variable y15: integer range 0 to 10000;
```

--jednostka projektowa

--deklaracja sygnałów

--proces zliczający do 1ms i ustawiający sygnał ms

--ograniczenie zakresu od 0 do 50000 (1ms)

--deklaracja zmiennych (rejestrów)

--deklaracja zmiennych

--ograniczenie zakresu od 0 do 10000 (1ms -10s lub 1kHz-0.1Hz )

# Katedra Informatyki Technicznej E-5

begin

```
if (clk'event and clk='1' and wr='1' and chipselect='1') then
```

--zapis danych do rejestrów

```
    case dane(31 downto 24) is
```

```
        when "00000001" => rej0 := dane(15 downto 0);
        when "00000010" => rej1 := dane(15 downto 0);
        when "00000100" => rej2 := dane(15 downto 0);
        when "00001000" => rej3 := dane(15 downto 0);
        when "00010000" => rej4 := dane(15 downto 0);
        when "00100000" => rej5 := dane(15 downto 0);
        when "01000000" => rej6 := dane(15 downto 0);
        when "10000000" => rej7 := dane(15 downto 0);
        when others => null;
    end case;
```

```
end if;
```

```
    wy_rej0 <= rej0;
    wy_rej1 <= rej1;
    wy_rej2 <= rej2;
    wy_rej3 <= rej3;
    wy_rej4 <= rej4;
    wy_rej5 <= rej5;
    wy_rej6 <= rej6;
    wy_rej7 <= rej7;
```

```
if(wy_rej0(1 downto 0)="00")then
```

--na wyjściu jest poziom niski

```
    wy(0)<='0';
```

```
elsif(wy_rej0(1 downto 0)="01") then
```

--generacja impulsu o określonym czasie

```
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y:=y+1;
```

```
    end if;
```

```
    if (conv_std_logic_vector(y,14)>=wy_rej0(15 downto 2)) then
        w0 <='0';
```

```
    else
```

```
        w0 <= '1';
```

```
    end if;
```

```
    wy(0)<=w0;
```

```
elsif(wy_rej0(1 downto 0)="10") then
```

--generacja impulsu o określonej częstotliwości

```
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
```

```
        y1:=y1+1;
```

```
    if (conv_std_logic_vector(y1,14)=wy_rej0(15 downto 2)) then
        w0 <= w0 xor '1';
```

```
        y1:=0;
```

```
    end if;
```

```
end if;
```

```
    wy(0)<=w0;
```

--na wyjściu jest poziom niski

```
else
```

```
    wy(0)<='0';
```

```
end if;
```

```
if(wy_rej1(1 downto 0)="00")then
```

```
    wy(1)<='0';
```

```
elsif(wy_rej1(1 downto 0)="01") then
```

```
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
```

```
        y2:=y2+1;
```

```
    end if;
```

```
    if (conv_std_logic_vector(y2,14)>=wy_rej1(15 downto 2)) then
```

```
        w1 <='0';
```

```
    else
```

```
        w1 <= '1';
```

```
    end if;
```

```
    wy(1)<=w1;
```

```
elsif(wy_rej1(1 downto 0)="10") then
```

```
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
```

```
        y3:=y3+1;
```

```
    if (conv_std_logic_vector(y3,14)=wy_rej1(15 downto 2)) then
        w1 <= w1 xor '1';
```

```
        y3:=0;
```

```
    end if;
```

```
    end if;
```

```
    wy(1)<=w1;
```

```
else
```

```
    wy(1)<='0';
```

```
end if;
```

# *Katedra Informatyki Technicznej E-5*

```
if(wy_rej2(1 downto 0)="00")then
    wy(2)<='0';
elsif(wy_rej2(1 downto 0)="01") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y4:=y4+1;
    end if;
    if (conv_std_logic_vector(y4,14)>=wy_rej2(15 downto 2)) then
        w2 <='0';
    else
        w2 <= '1';
    end if;
    wy(2)<=w2;
elsif(wy_rej2(1 downto 0)="10") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y5:=y5+1;
    if (conv_std_logic_vector(y5,14)=wy_rej2(15 downto 2)) then
        w2 <= w2 xor '1';
        y5:=0;
    end if;
    end if;
    wy(2)<=w2;
else
    wy(2)<='0';
end if;

if(wy_rej3(1 downto 0)="00")then
    wy(3)<='0';
elsif(wy_rej3(1 downto 0)="01") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y6:=y6+1;
    end if;
    if (conv_std_logic_vector(y6,14)>=wy_rej3(15 downto 2)) then
        w3 <='0';
    else
        w3 <= '1';
    end if;
    wy(3)<=w3;
elsif(wy_rej3(1 downto 0)="10") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y7:=y7+1;
    if (conv_std_logic_vector(y7,14)=wy_rej3(15 downto 2)) then
        w3 <= w3 xor '1';
        y7:=0;
    end if;
    end if;
    wy(3)<=w3;
else
    wy(3)<='0';
end if;

if(wy_rej4(1 downto 0)="00")then
    wy(4)<='0';
elsif(wy_rej4(1 downto 0)="01") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y8:=y8+1;
    end if;
    if (conv_std_logic_vector(y8,14)>=wy_rej4(15 downto 2)) then
        w4 <='0';
    else
        w4 <= '1';
    end if;
    wy(4)<=w4;
elsif(wy_rej4(1 downto 0)="10") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y9:=y9+1;
    if (conv_std_logic_vector(y9,14)=wy_rej4(15 downto 2)) then
        w4 <= w4 xor '1';
        y9:=0;
    end if;
    end if;
    wy(4)<=w4;
else
    wy(4)<='0';
end if;
```

# *Katedra Informatyki Technicznej E-5*

```
if(wy_rej5(1 downto 0)="00")then
    wy(5)<='0';
elsif(wy_rej5(1 downto 0)="01") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y10:=y10+1;
    end if;
    if (conv_std_logic_vector(y10,14)>=wy_rej5(15 downto 2)) then
        w5 <='0';
    else
        w5 <= '1';
    end if;
    wy(5)<=w5;
elsif(wy_rej5(1 downto 0)="10") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y11:=y11+1;
    if (conv_std_logic_vector(y11,14)=wy_rej5(15 downto 2)) then
        w5 <= w5 xor '1';
        y11:=0;
    end if;
    end if;
    wy(5)<=w5;
else
    wy(5)<='0';
end if;

if(wy_rej6(1 downto 0)="00")then
    wy(6)<='0';
elsif(wy_rej6(1 downto 0)="01") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y12:=y12+1;
    end if;
    if (conv_std_logic_vector(y12,14)>=wy_rej6(15 downto 2)) then
        w6 <='0';
    else
        w6 <= '1';
    end if;
    wy(6)<=w6;
elsif(wy_rej6(1 downto 0)="10") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y13:=y13+1;
    if (conv_std_logic_vector(y13,14)=wy_rej6(15 downto 2)) then
        w6 <= w6 xor '1';
        y13:=0;
    end if;
    end if;
    wy(6)<=w6;
else
    wy(6)<='0';
end if;

if(wy_rej7(1 downto 0)="00")then
    wy(7)<='0';
elsif(wy_rej7(1 downto 0)="01") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y14:=y14+1;
    end if;
    if (conv_std_logic_vector(y14,14)>=wy_rej7(15 downto 2)) then
        w7 <='0';
    else
        w7 <= '1';
    end if;
    wy(7)<=w7;
elsif(wy_rej7(1 downto 0)="10") then
    if(clk'event and clk='1' and ms='1') then
        y15:=y15+1;
    if (conv_std_logic_vector(y15,14)=wy_rej7(15 downto 2)) then
        w7 <= w7 xor '1';
        y15:=0;
    end if;
    end if;
    wy(7)<=w7;
else
    wy(7)<='0';
end if;

end process;
end RTL;
```

## *Katedra Informatyki Technicznej E-5*

### 4. Kod programu testującego w języku C

```
#include <stdio.h>
#include <io.h>

main()
{
    IOWR(0x00000008,0,16777617);    //generacja impulsu o określonym czasie trwania:
                                     //wczytanie do rejestru0 czasu 0,1s
    IOWR(0x00000008,0,33558433);    // wczytanie do rejestru1 czasu 1s
    IOWR(0x00000008,0,67128865);    // wczytanie do rejestru2 czasu 5s
    IOWR(0x00000008,0,134257729);   // wczytanie do rejestru3 czasu 10s
    IOWR(0x00000008,0,268475422);   //generacja impulsu o określonej częstotliwości:
                                     // wczytanie do rejestru4 częstotliwości 1Hz
    IOWR(0x00000008,0,536910518);   // wczytanie do rejestru4 częstotliwości 10Hz
    IOWR(0x00000008,0,1073777830);  // wczytanie do rejestru4 częstotliwości 100Hz
    IOWR(0x00000008,0,2147483654);  // wczytanie do rejestru4 częstotliwości 1000Hz

    printf("Wczytano do rejestrow!\n");
}
```